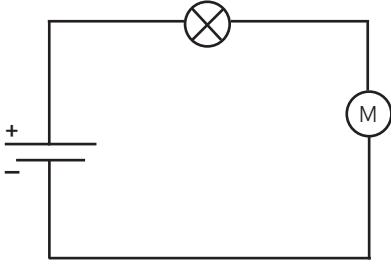


Methode: Aufbau von Schaltungen

Lösungen zum Material M1 - Schaltplan zeichnen

1. Batterie, Motor, Glühlampe, Kabel

2.



Lösungen zum Material M2 - Schaltplan und Schaltungen

1. Schaltung 1: Batterie, Kabel, Schalter, Glühlampe

Schaltung 2: Netzgerät, Kabel, Glühlampe

2. Schaltung 1 gehört zum Schaltplan A.

Schaltung 2 gehört zum Schaltplan B.

3.

